
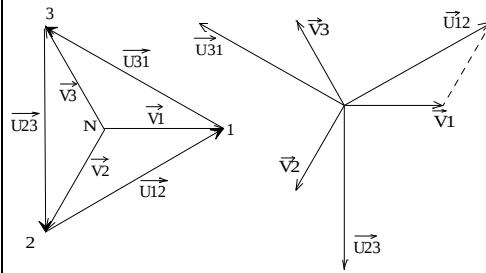


I. Définitions

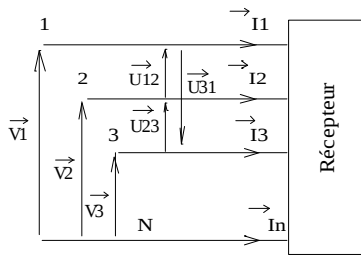

Les tensions $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ entre phase et neutre sont appelées **tensions simples** : $V_1 = V_2 = V_3 = V$
Les tensions $\vec{U}_{12}, \vec{U}_{23}, \vec{U}_{31}$ entre phases sont appelées **tensions composées** : $U_{12} = U_{23} = U_{31} = U$




$$U = \sqrt{3}V$$

II. Montage étoile.

$$\underline{Z} = [Z, \varphi]$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = I \text{ avec}$$



$$I = V/Z$$

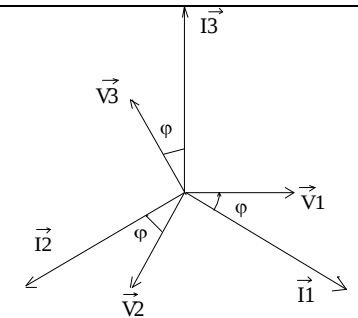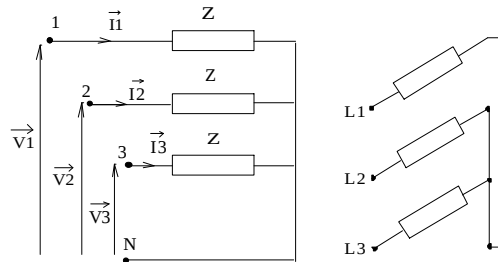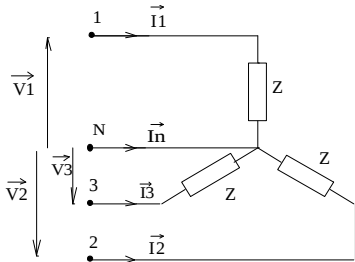

$$(\vec{I}_1, \vec{V}_1) = (\vec{I}_2, \vec{V}_2) = (\vec{I}_3, \vec{V}_3) = \varphi$$


$$P = 3VI \cos \varphi = \sqrt{3}UI \cos \varphi, Q = 3VI \sin \varphi = \sqrt{3}UI \sin \varphi, S = 3VI = \sqrt{3}UI$$

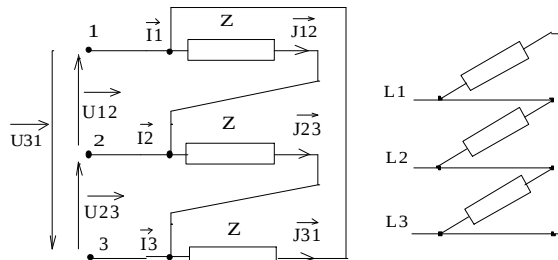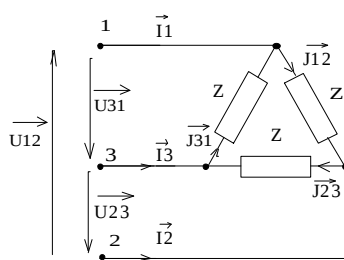III. Montage Triangle : $\underline{Z} = [Z, \varphi]$



$$J_{12} = J_{23} = J_{31} = J \text{ et } J = U/Z$$
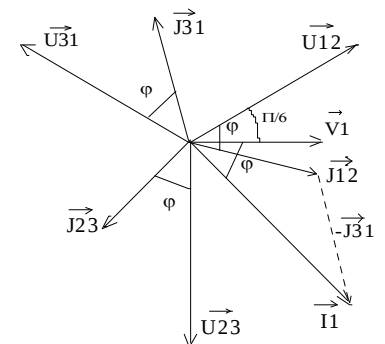
$$I_1 = I_2 = I_3 = I \text{ et } I = J\sqrt{3}$$



$$(\vec{J}_{12}, \vec{U}_{12}) = (\vec{J}_{23}, \vec{U}_{23}) = (\vec{J}_{31}, \vec{U}_{31}) = \varphi$$

$$(\vec{I}_1, \vec{V}_1) = (\vec{I}_2, \vec{V}_2) = (\vec{I}_3, \vec{V}_3) = \varphi$$


$$P = 3UJ \cos \varphi = \sqrt{3}UI \cos \varphi, Q = 3UJ \sin \varphi = \sqrt{3}UI \sin \varphi, S = 3UJ = \sqrt{3}UI$$

IV. Bilan des Puissances.

Dans une installation :

Théorème de Boucherot donne :

$$P = \sum P_i, Q = \sum Q_i$$

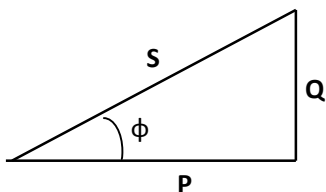


$$\text{et } S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\tan \varphi = Q/P$$

V. Mesure des puissances.

Réseau 4 fils équilibré :

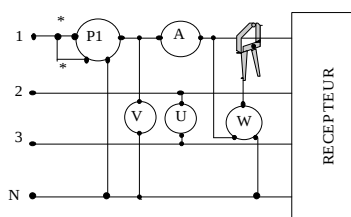


Utilisation d'un wattmètre monophasé ordinaire ou avec pince ampèremétrique :

$$P = 3P_1$$

$$S = 3VI = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

VI. Relèvement du facteur de puissance

Réseau 3 fils équilibré :

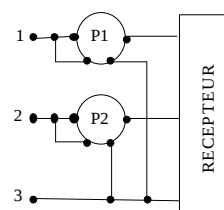

Méthode des 2 wattmètres

$$P = P_1 + P_2$$

$$Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2)$$


ou

$$P_{13} = U \cdot I \cdot \cos(\varphi - \pi/6)$$

$$P_{23} = U \cdot I \cdot \cos(\varphi + \pi/6)$$

Relèvement du $\cos \varphi$:

Capacités en triangle :

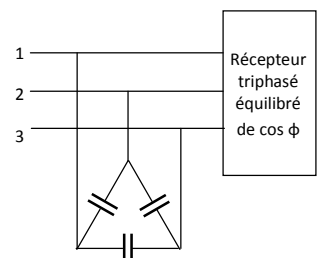

$$C = \frac{P (\tan \varphi - \tan \varphi')}{3\omega U^2}$$

Capacités en étoile :

$$C = \frac{P (\tan \varphi - \tan \varphi')}{3\omega V^2}$$