


التوتر الكهربائي

تمارين


6- لغير طول الرسم التذبذبي على شاشة راسم التذبذب هل تغير الحساسية الرئيسية أم الكسر؟

7- عند معاينة التوتر المستمر على راسم التذبذب ينحرف الخط الضوئي للبقعة الضوئية نحو الأعلى بـ 4.5 تدريجات الحساسية الرئيسية: 20mV/div . حدد قيمة التوتر.

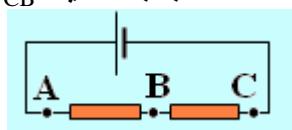
8- حدد على التبيانية أسفله كيفية ربط مربطي كاشف التذبذب لمعاينة U_{CB} .



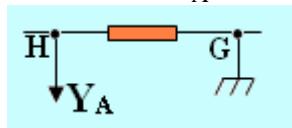9- سُم على التبيانية أسفله التوتر المعاين على المدخل Y_A لكاشف التذبذب.



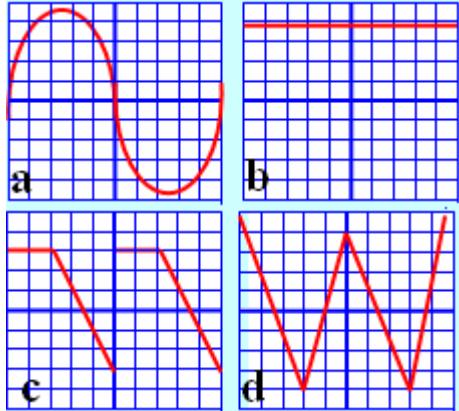10- نعain على مدخل كاشف التذبذب الرسوم التذبذبية أسفله لمختلف التوترات. البقعة الضوئية نصبوطة في البداية في وسط الشاشة.



أ- حدد في أيّة حالة التوتر مستمر؟

ب- حدد في أيّة حالة التوتر دوري؟

ج- حدد في أيّة حالة التوتر متغير؟

د- ما هي طبيعة التوتر الممثل في الرسم التذبذبي ؟(a)

1- مثل على تبيانتين منفصلتين على التوازي كيفية ربط جهاز الفولطمتر ذي إبرة و متعدد القياس لقياس التوتر U_{AB} بين نقطتين A و من درجة كهربائية، موضحا قطبية الفولطمتر. مثل بسهم التوتر U_{AB} .

2- أعط تقسيرا للأقرابين التاليين و مستعينا برسم توضيحي: - التوتر مدار جبري؛

- يخضع التوتر لقانون إضافية التوترات.

3- أكتب العلاقة بين التوتر الكهربائي U_{AB} و جدا الكهرباء V_A و V_B في النقطتين A و B. ماذا يعني مفهوم الهيكل؟

4- نريد قياس التوتر بين مربطي عمود كهربائي "9V" بواسطة فولطمتر يتوفّر على العيارات التالية: 2V, 20V, 200V, 1000V


أ- أرسم تبيانة التركيب التجاري لقياس التوتر U_{PN} بين مربطي العمود. تشير النقطة P للقطب الموجب لهذا الأخير. مثل بسهم التوتر U_{PN} .

ب- ما هو العيار المناسب لقياس التوتر U_{PN} ؟

ج- القيمة التي يشير إليها الفولطمتر هي $U_{PN}=9.06\text{V}$. ما هي القيمة التي سيشير إليها الفولطمتر عند تبديل الرابط.

د- اقترح احمد على زملائه أثناء إجراء التجربة كيفية اختيار العيار على الشكل التالي: نختار في البداية العيار الصغير ثم الموالي حتى نحصل على انحراف دنوبي لإبرة عند استعمال الفولطمتر ذي إبرة أو حتى لا تتجاوز إشارة متعدد القياس قيمة العيار. ماذا ترى من هذا الاقتراح؟ في حالة الخطأ أعط الاقتراح الصحيح.

5- تعتبر التركيب التجاري الممثل أسفله

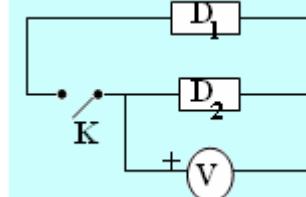


عندما يكون قاطع التيار K مفتوحا نقرأ على الفولطمتر التوتر $U=0.0\text{V}$ ، و عندما يكون مغلقا نقرأ $U=6.0\text{V}$.


أ- أي من ثنائيي القطب D_1 أو D_2 يمثل المولد الكهربائي. علل جوابك.

ب- حدد على التبيانية القطب الموجب و السالب للمولد السابق.

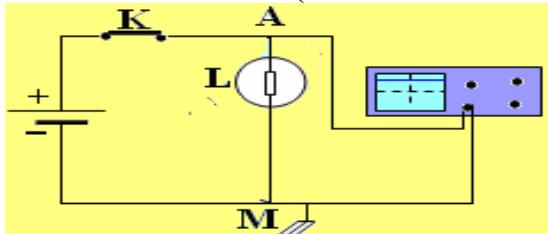
- ب- عند إغلاق الدارة نلاحظ انحراف الخط الأفقي الضوئي للبقةة الضوئية نحو الأعلى ب 2.4 درجات. احسب قيم التوتر.
ج- ماذا نلاحظ على الشاشة عند حذف الكسح (كسح سرعة البقةة الضوئية)?




- 15-** يريد محمد قياس التوتر بينقطي عمود "4,5V" في حالة جيدة، بواسطة كاشف التذبذب، لهذا:
ضبط الخط الضوئي للمدخل 1 على الخط السفلي للشاشة، و الحساسية الرأسية على القيمة $0,2V/div$ ؛
ربط القطب الموجب بالمدخل 1 و القطب السالب بالهيكل.
أ- لاحظ محمد اختفاء الخط الضوئي، لماذا؟ كيف يمكن استرجاع الخط على الشاشة؟
ب- حدد قيمة الحساسية الرأسية الدنيا لاسترجاع الخط الضوئي، علما الشاشة تحتوي على 10 تدرجات رأسية.
- 16-** نعتبر في التركيب التجاريي أسفله ثلاثة مصايب مماثلة و ثنائية قطب D_1 و D_2 مماثلان.

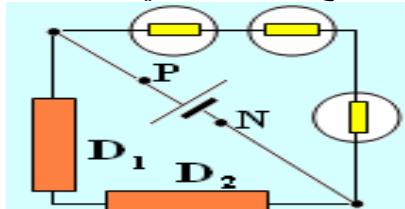

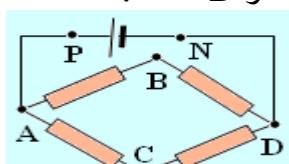- أ- حدد قيمة التوتر U_{PN} بين مربطي المولد.
ب- مثل بسم على التبيانة التوتر U_{PN} .
ج- حدد التوتر بين مربطي D_1 . مثل التوتر الموجب بين مربطي D_1 .
17- نعتبر التركيب التجاريي أسفله، حيث A و D مماثلة.




- 10-** نعتبر التركيب التجاريي التالي:

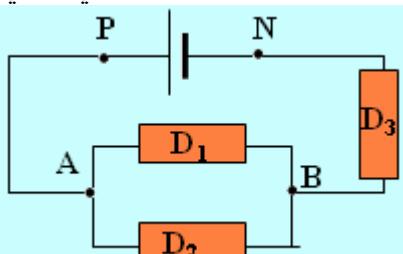

يغذي المولد الدارة بتوتر ثابت $U_{PN}=6.00V$.
أ- مثل على التبيانة التوترين U_{PN} و U_{AB} .
ب- بين على التبيانة كيفية ربط الفولطومتر لقياس التوتر U_{BN} .

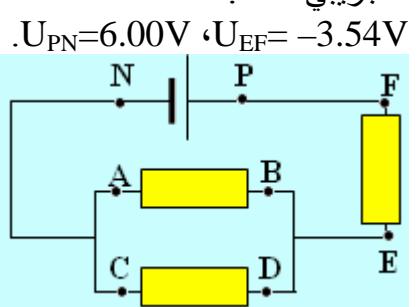
- ج- حدد قيمة التوتر U_{AB} علما أن $U_{BN}=2.50V$.
11- نحصل على القياسات التالية في التركيب التجاريي أسفله:



أ- مثل التوترات U_{PN} و U_{BA} و U_{DC} و U_{FE} على التبيانة أعلاه.

- ب- حدد قيمتي التوترين U_{BA} و U_{DC} .
أجوبة: ب- $U_{DC}=U_{BA}=2.46V$
12- نعتبر أربعة نقط A و B و C و D من دارة كهربائية. حدد قيم التوترات U_{BC} و U_{CA} و U_{DB} و U_{DA} ، علما أن:

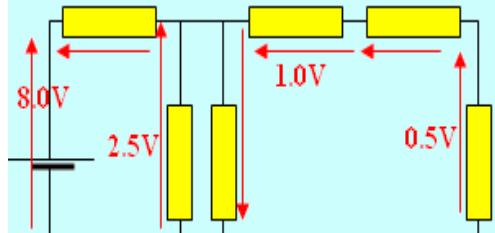
- 13-** أتم التبيانة التالية بإضافة مختلف قيم التوترات.



- 14-** نعتبر التركيب التجاريي الممثل في الوثيقة أسفله، حيث الحساسية الرأسية لكاشف التذبذب .5V/div

أ- مثل بسم التوتر المعاين على راسم التذبذب.

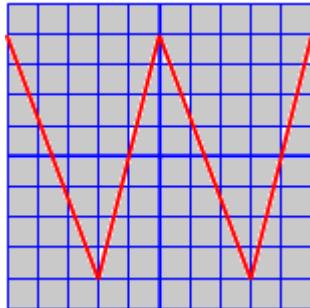20- يمثل الرسم التذبذبي أسفله توترا على شكل أسنان المنشار تردد يساوي 40Hz .



أ- أحسب دور هذا التردد.

ب- حدد سرعة الكسح المستعملة.

ج- أوجد قيمة التوتر القصوى للتوتر المستعمل، علما أن الحساسية الرئيسية هي 5V/cm .
أجوبة:


أ- $T=25\text{ms}$, ب- $U_m=20\text{V}$, ج- 5ms/cm .

أ- حدد التوتر الكهربائي بين مربطي كل ثانئي قطب.


ب- أحسب قيمة التوتر U_{BC} .

ج- نوصل النقطة B بالنقطة C بواسطة سلك موصل فلزى. هل تغير التوتر الكهربائي بين كل ثانئي قطب؟ علل جوابك.

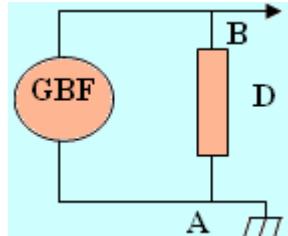18- نستعمل في التركيب التجريبى أسفله مولد ذي توتر منخفض (GBF)، ونعاين بواسطة كاشف التذبذب التوتر بين مربطي ثانئي القطب D.



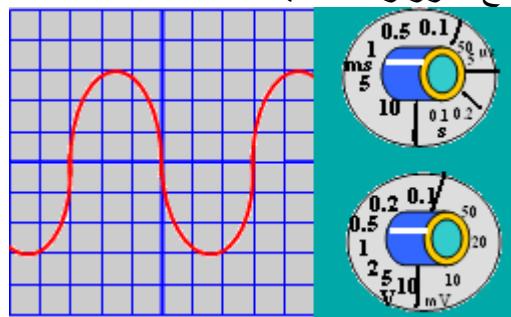19- تمثل الوثيقة أسفله الواجهة الأمامية لكاشف مع الأزرار الأساسية المستعملة.



أ- مثل بسهم على التبیانة التوتر المعاین على الشاشة.

ب- أوجد الدور T للتوتر. استنتاج قيمة التردد N.

ج- أحسب التوتر القصوى U_m للتوتر. استنتاج قيمة التوتر الفعال.

د- اختار قيمتي الحساسية الرئيسية و الحساسية الأفقية على التوالي 1V/div و 5ms/div . مثل الرسم التذبذبى المعاین على الشاشة.
أجوبة:

ب- $U_m=1.5\text{V}$, $T=6\text{ms}$, $N=166,67\text{Hz}$. ج- $U_{eff}=1.06\text{V}$