

$$i = \frac{dq_B}{dt} \quad (c)$$

- (1) العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وشحنة المكثف :  
اختر الجواب الصحيح مما يلي:  
أ)  $i = \frac{dq_A}{dt}$   
ب)  $i = -\frac{dq_A}{dt}$

(2) أجب ب صحيح أم خطأ :

(1-2) المكثفات المركبة على التوالى تحمل نفس الشحنة الكهربائية .

(2-2) المكثفات المركبة على التوازي تخضع لنفس التوتر .

(3-2) في التيار الكهربائي المستمر ، يتصرف المكثف كقاطع التيار الكهربائي مفتوح .

(4-2) تتعلق سعة المكثف بكمية الكهرباء التي يحملها .

(5-2) خلال شحن مكثف فإن التوتر بين مربطيه يتزايد .

(6-2) خلال شحن مكثف فإن شدة تيار الشحن تتناقص .

(7-2) عندما يصبح المكثف مشحوناً للبوسين يحملان نفس الشحنة الكهربائية (القيمة المطلقة)

(8-2) تكون مدة شحن مكثف مركب على التوالى مع موصل أومى مقاومته  $R$  أطول كلما كانت قيمة المقاومة  $R$  أصغر .

(9-2) الوشيعة تقاوم قيام أو انقطاع التيار الكهربائي في الدارة التي توجد بها .


(10-2) في دارة توجد بها وشيعة تكون مدة قيام التيار الكهربائي في الدارة كبيرة كلما كانت مقاومة الدارة كبيرة .

(3) مكثفان لهما نفس السعة، مركبان على التوالى، علما أن سعة المكثف المكافى لها تساوى  $1,5F$ . ما قيمة السعة لكل منها؟  $F = \dots$ (4)  $\tau = 0,27ms$  هي ثابتة الزمن لثاني قطب  $RC$  مكون من موصل أومى مقاومته  $2,7k\Omega$  و مكثف سعته :

$$c = 10\mu F \quad (ج) \quad , \quad c = 0,1\mu F \quad (ب) \quad , \quad c = 1\mu F \quad (أ)$$

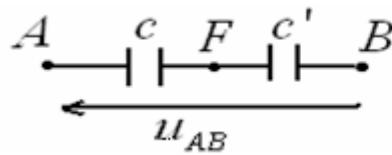(5)  $\tau = 1ms$  هي ثابتة الزمن لثاني قطب  $RL$  مكون من موصل أومى مقاومته  $1k\Omega$  و وشيعة مقاومتها مهملة ومعامل تحريضها :


$$c = 0,1mF \quad (ج) \quad , \quad L = 1H \quad (ب) \quad , \quad L = 0,1H \quad (أ)$$



(6) نعتبر التركيب التالي :

أعط تعبير التوتر  $u_{FB}$  بدلالة  $c$  و  $c'$  .

$$u_{FB} = \dots$$

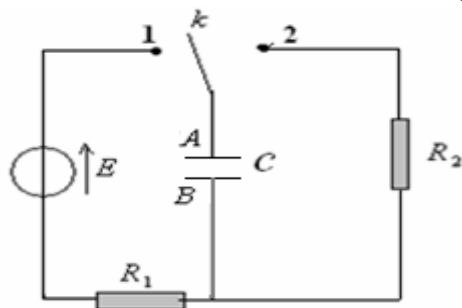(7) نعتبر التركيب الممثل أسفله والمكون من مكثف سعته  $C = 2\mu F$  و موصلان اوبيان مقاومتاهم  $R_1 = 500k\Omega$  و  $R_2 = 1M\Omega$  و قوته الكهرومagnetica  $E = 10V$  ، وقاطع التيار  $k$  .(1-7) أحسب قيمة ثابتة الزمن لثاني القطب  $R_1C$  .  $\tau_1 = \dots$ (2-7) عند لحظة  $t = 0s$  ، نضع قاطع التيار الكهربائي في الموضع 1.

$$\text{أ) ما قيمة التوتر بين مربطي المكثف في اللحظة } t = 10s \quad u_c = \dots$$


$$\text{ب) ما قيمة شدة التيار في دارة الشحن في اللحظة } t = 10s \quad i = \dots$$

(ج) عند اللحظة  $t = 20s$  نؤرجح قاطع التيار الكهربائي إلى الموضع 2. علما أن في دارة التفريغ  $u_c = R_2C$  مع  $\tau' = R_2C$  .

$$\text{حدد قيمة التوتر } u_c \text{ بين مربطي المكثف عند اللحظة } t = 22s \quad u_c = \dots$$

$$\text{د) احسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف عند نهاية عملية الشحن.} \quad \zeta_e = \dots$$

التصحيح:

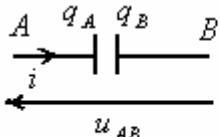

$$i = \frac{dq_B}{dt} \quad (ج)$$

(1) العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وشحنة المكثف : اختر الجواب الصحيح مما يلى :

$$i = -\frac{dq_A}{dt} \quad (ب)$$

$$i = \frac{dq_A}{dt} \quad أ.$$

(2) أجب بصحيح أم خطأ :

1-2) المكثفات المركبة على التوازي تحمل نفس الشحنة الكهربائية .

2-2) المكثفات المركبة على التوازي تخضع لنفس التوتر.

3-2) في التيار الكهربائي المستمر ، يتصرف المكثف كقاطع التيار الكهربائي مفتوح .

4-2) تتعلق سعة المكثف بكمية الكهرباء التي يحملها .

سعة المكثف تتطرق بنوعية العازل الاستقطابي وبمساحة اللبوسين وبالمسافة الفاصلة بينهما .

5-2) خلال شحن مكثف فإن التوتر بين مربطيه يتزايد .

6-2) خلال شحن مكثف فإن شدة تيار الشحن تتناقص .

7-2) عندما يصبح المكثف مشحوناً اللبوسين يحملن نفس الشحنة الكهربائية (القيمة المطلقة)

8-2) تكون مدة شحن مكثف مركب على التوازي مع موصل أومي مقاومته  $R$  أطول كلما كانت قيمة المقاومة  $R$  أصغر .

9-2) الوشيعة تقاوم قيام أو انقطاع التيار الكهربائي في الدارة التي توجد بها .

10-2) في دارة توجد بها وشيعة تكون مدة قيام التيار الكهربائي في الدارة أطول كلما كانت مقاومة الدارة كبيرة .

3) مكثفان لهما نفس السعة ، مرکبان على التوازي ، علما أن سعة المكثف المكافئ لهما تساوي  $1,5F$  . قيمة السعة لكل منهما

$$\frac{1}{c_e} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} \quad \text{توضيح: بما أن المكثفين مرکبان على التوازي فإن سعة المكثف المكافئ } c_e \text{ بحيث :}$$

و بما أن المكثفين لهما نفس السعة فإن العلاقة السابقة تصبح كما يلى :

$$c = 2c_e = 2.(1,5) = 3F \quad \leftarrow \quad \frac{1}{c_e} = \frac{1}{c} + \frac{1}{c} = \frac{2}{c}$$

(4)  $\tau = 0,27ms$  هي ثابتة الزمن لثاني قطب  $RC$  مكون من موصل أومي مقاومته  $2,7k\Omega$  ومكثف سعته :

$$c = 10\mu F \quad (ج) \quad , \quad c = 0,1\mu F \quad (ب) \quad , \quad c = 1\mu F \quad (أ)$$

$$c = \frac{\tau}{R} = \frac{0,27 \cdot 10^{-3}s}{2,7 \cdot 10^3\Omega} = 0,1 \cdot 10^{-6}F = 0,1\mu F \quad \leftarrow \quad \tau = RC \quad \text{لدينا: } RC$$


توضيح: بالنسبة لثاني القطب

(5)  $\tau = 1ms$  هي ثابتة الزمن لثاني قطب  $RL$  مكون من موصل أومي مقاومته  $1k\Omega$  و وشيعة مقاومتها مهملة و معامل تحريضها :

$$c = 0,1mF \quad (ج) \quad , \quad L = 1H \quad (ب) \quad , \quad L = 0,1H \quad (أ)$$

$$L = \tau \cdot R_t = 10^{-3}s \cdot 10^3\Omega = 1H \quad \leftarrow \quad \tau = \frac{L}{R_t} \quad \text{لدينا: } RL$$


(6) نعتبر التركيب التالي :

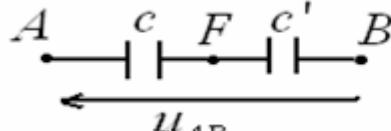

أعط تعبير التوتر  $u_{FB}$  بدلالة  $u_{AB}$  ،  $c$  و  $c'$  .

توضيح:

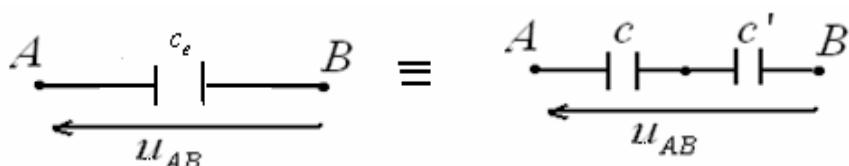نعلم أن المكثفات المركبة على التوازي تحمل نفس الشحنة الكهربائية




$$(1) \quad q = \frac{cc'}{c+c'}u_{AB} \quad \text{أي: } q_e = q = c_e u_{AB} \quad \text{وشحنته: } c_e = \frac{c c'}{c+c'}$$

ولدينا:  $q = c' u_{FB}$  وبما أن المكثفين المرکبان على التوازي يحملن نفس الشحنة الكهربائية = شحنة المكثف المكافئ:

$$u_{FB} = \frac{c}{c+c'}u_{AB} \leftarrow \quad c' u_{FB} = \frac{cc'}{c+c'}u_{AB} \quad \text{لدينا: } (2)$$

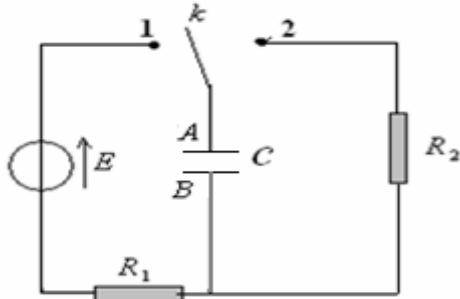7 ) تعتبر التركيب الممثل أسفله والمكون من مكثف سعته  $C = 2\mu F$  وموصلان اوميان مقاومتاها  $R_1 = 500k\Omega$  و  $R_2 = 1M\Omega$  قوته الكهرومagnetica E = 10V ، وقاطع التيار k .



$$\tau_1 = R_1 C = 500 \cdot 10^3 \Omega \cdot (2 \cdot 10^{-6} F) = 1s \quad : R_1 C = 7$$

7-7 عند لحظة  $t = 0s$  ، نضع قاطع التيار الكهربائي في الموضع 1.

$$u_c = E = 10V \quad t = 10s \quad : \text{قيمة التوتر بين مربطي المكثف في اللحظة } t = 10s$$

مدة الشحن=Mدة النظام الإنقالي وهي حوالي  $5\tau_1$  ولدينا  $t = 10s \gg 5\tau_1$  انتهت عملية شحن المكثف منذ تسعه ثوان وأصبح

b) إذن قيمة شدة التيار في دارة الشحن في اللحظة  $t = 10s$  .

$$\tau' = R_2 C = 2s \quad u_c = E e^{-\frac{t}{\tau'}} \quad \text{ج) عند اللحظة } t = 20s \text{ نورجح قاطع التيار الكهربائي إلى الموضع 2. علما أن في دارة التفريغ بما أن عملية التفريغ استغرقت المدة الزمنية : } t = 22 - 20 = 2s$$

$$\therefore u_c = E e^{-\frac{t}{\tau_2}} = 10 e^{-\frac{2s}{2s}} = 10 e^{-1} \approx 3.7V \quad : \text{فإن قيمة التوتر } u_c \text{ بين مربطي المكثف عند اللحظة } t = 22s$$

$$\therefore \zeta e = \frac{1}{2} c u_c^2 = \frac{1}{2} c \cdot E^2 = \frac{1}{2} (2 \cdot 10^{-6}) 10^2 = 10^{-4} J \quad : \text{الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف عند نهاية عملية الشحن}$$

أعلى نقطة في هذه الاستمارة حصل عليها التلميذان محمد جبار و محمد أكنيني 19/20 .  
يليهما: عمارة محمد: 18/20 .

Sbiro abdelkrim lycée Agricole Oulad taima région d'Agadir , Royaume du Maroc  
Mail : [sbiabdou@yahoo.fr](mailto:sbiabdou@yahoo.fr)

لا تنسوني بأدعياكم الصالحة وأسأل الله لكم التوفيق.

[www.9alami.com](http://www.9alami.com)