
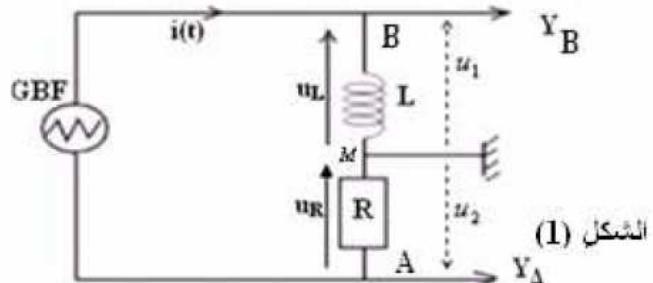


تمرين رقم 6 ص 133 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء

يمثل الشكل (1) تبيانة التركيب على التوازي لوشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها مهملة و موصل أومي مقاومته $5\text{K}\Omega$ و مولد ذي تردد منخفض يزود الدارة بتوتر مثلثي.

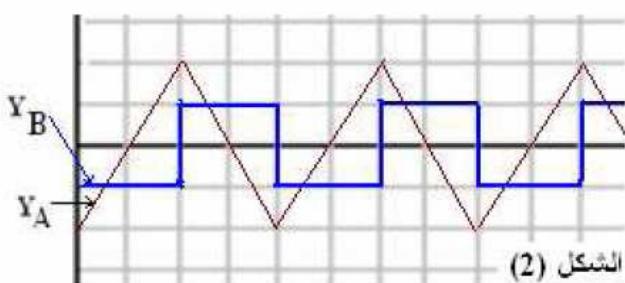نعاين على شاشة راسم التذبذب التوتريين (t) $u_{BM}(t)$ و $u_{AM}(t)$ الشكل (2).



(1) ا) عبر عن التوتر u_{BM} بدلالة $i(t)$ و L .

ب) عبر عن $u_{AM}(t)$ بدلالة R و $i(t)$.

$$\text{ج) استنتاج العلاقة: } u_{BM}(t) = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{AM}}{dt}.$$

2) نلاحظ أن التوتر u_{BM} مربعى والتوتر $u_{AM}(t)$ مثلثى، علل ذلك.

3) احسب قيمة معامل التحرير الذاتى للوشيعة.

4) احسب الطاقة القصوية ξ_m المخزونة في الوشيعة.


نعطي : الحساسية الرأسية $2V / \text{div}$ بالنسبة للمدخل Y_B و $0,2V / \text{div}$ بالنسبة للمدخل Y_A .
والحساسية الأفقية: $0,2ms / \text{div}$.

تصحيح:

$$L = \frac{-u_{BM} \times R}{\frac{du_{AM}}{dt}} = \frac{-(-0,2) \times 5 \times 10^3}{2 \times 10^4} = 0,05H = 50mH \quad \Leftarrow \quad \frac{du_{AM}}{dt} = 2 \times 10^4 \quad \Leftarrow \quad u_{AM} = 2 \times 10^4 t + b$$

$$\xi_m \max = \frac{1}{2} L i^2 \max = \frac{1}{2} L \left(-\frac{u_{AM} \max}{R} \right)^2 = \frac{1}{2} \times 0,05 \times \left(\frac{4^2}{5^2 \times (10^3)^2} \right) = 16 \times 10^{-9} \text{ J}$$

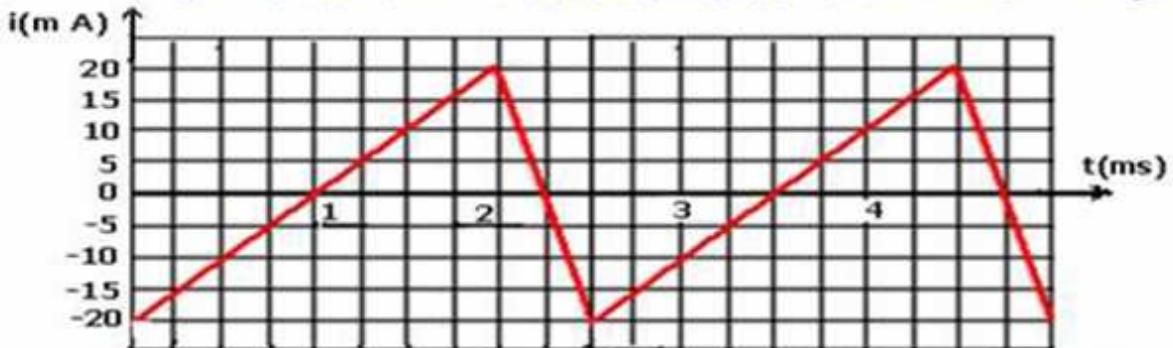تمرين رقم 4 ص 133 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء
يمثل المحتوى أسفله تغيرات شدة التيار الكهربائي الذي يمر في وشيعة معامل تحريرها الذاتى $L = 65mH$ و مقاومتها مهملة.




(1) اكتب تعريف التوتر u_L بين مرطبي الوشيعة واحسب قيمته في مختلف المجالات.

(2) مثل في نفس المعلم المنحني الممثلين لتغيرات شدة التيار والتوتر u_L .

تصحيح:



$$u_L = L \frac{di}{dt} = 1,3V \quad \Leftarrow \quad \frac{di}{dt} = 20A/s : [0,2ms] \quad \text{في المجال [2,2,5ms]} \\ u_L = -5,2V \quad \Leftarrow \quad \frac{di}{dt} = -80A/s \quad \Leftarrow \quad \text{في المجال [2,2,5ms]}$$

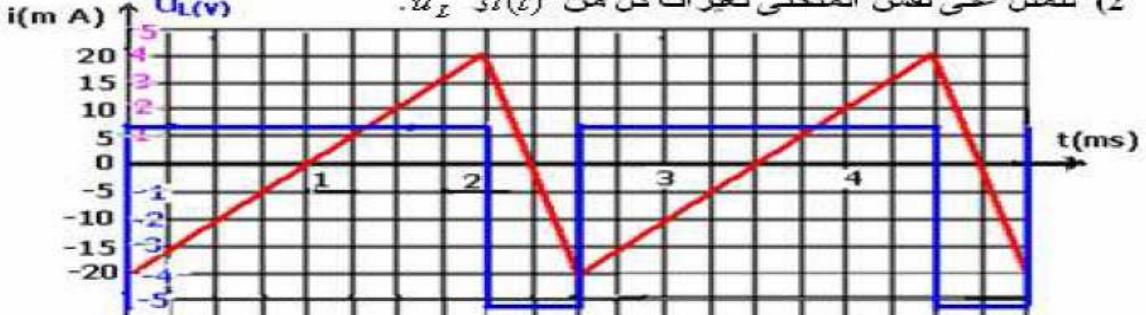(2) لنتمثل على نفس المحتوى تغيرات كل من (t) i و u_L .



التمرين الثالث :

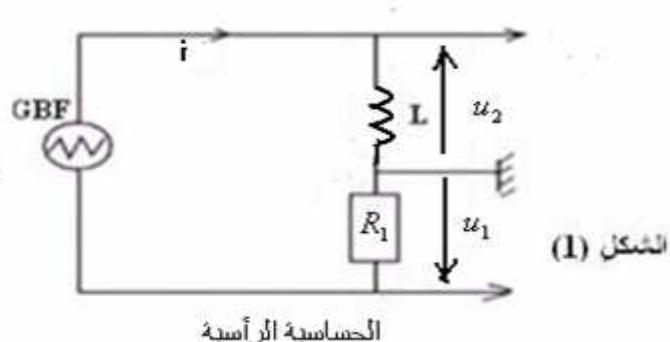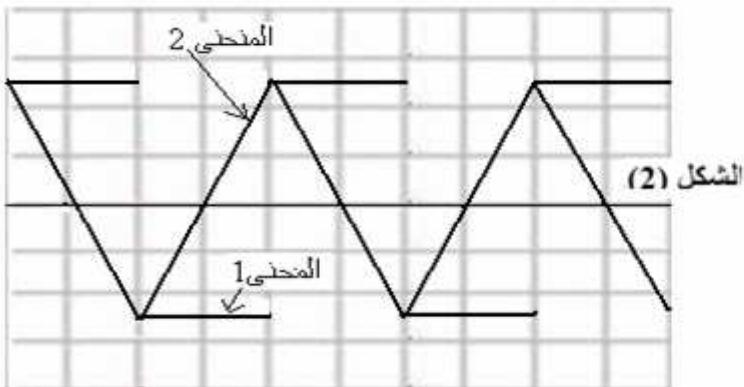نعتبر التركيب التجريبي التالي شكل 1 بحيث $R_1 = 200\Omega$ والمولد يزود الدارة بتوتر مثلثي تردد $f = 250Hz$. نحصل على شاشة راسم التذبذب على المنحنيين شكل 2.



الحساسية الأساسية

بالنسبة للمنحني 1 $2V/div$ والمنحني 2 $4V/div$:

1- أ- احسب الدور T واستنتج قيمة الحساسية الأفقية المستعملة.

ب- ما هو المنحني الممثل لتغيرات u_1 والممثل لتغيرات u_2 ؟

ج- بين أن $L = 400mH$.

$$u_2 = -\frac{L}{R_1} \cdot \frac{du_1}{dt}$$

ب- بين أن u_2 بدلالة L و i .

تصحيح :

1- أ- $T = 4ms$ من خلال الوثيقة: $u_1 = 1ms/div \iff T = 4 \times s$. ب- المنحني 1 تغيرات: u_2 والمنحني 2 تغيرات: u_1 .



$$u_2 = -\frac{L}{R_1} \frac{du_1}{dt} \iff \frac{di}{dt} = -\frac{1}{R_1} \frac{du_1}{dt}, i = -\frac{u_1}{R_1} \text{ ت- لدينا: } u_2 = L \frac{di}{dt} \text{ ب- } u_1 = -R_1 \cdot i \text{ أ- } 2$$

$$L = -\frac{u_2 \cdot R_1}{\frac{du_1}{dt}} = -\frac{-5 \times 200}{2500} = 0,4H = 400mH \iff u_2 = -5V \text{ و } \frac{du_1}{dt} = \frac{\Delta u_1}{\Delta t} = 2500V/s$$

ج- من خلال الشكل لدينا $s = 1ms/div \iff T = 4 \times s$

التمرين الرابع :

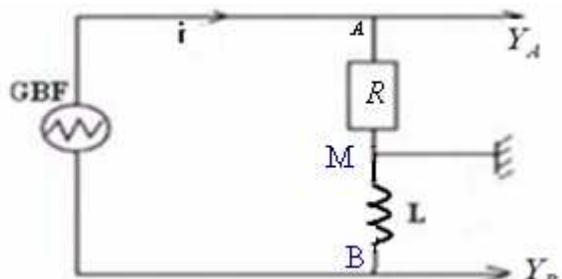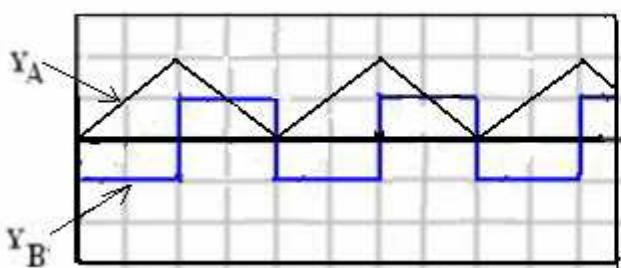نركب على التوالي بين مربطي مولد GBF موصلًا أو ميا مقاومته $R = 5k\Omega$ ووشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة. نعيّن بواسطة راسم التذبذب في المدخل Y_A التوتر u_{BM} وفي المدخل Y_B التوتر u_{AM} . فنحصل على الرسم التذبذبي الممثل أسفله عندما نضبطه على النحو التالي: الكس الأفقي: المدخل Y_B : $Y_B = 50mV/div$ المدخل Y_A : $Y_A = 2V/div$ المدخل Y_A : $Y_A = 0,5ms/div$



- 1- عبر عن u_{AM} بدلالة R و i .
- 2- عبر عن u_{BM} بدلالة L و i .
- 3- أوجد تعبير u_{BM} بدلالة L و R و i .
- 4- استنتاج تعبير ثم قيمه معامل التحرير L .
- 5- احسب الطاقة القصوى المخزونة فى الوشيعة.

تصحيح:

$$L = -\frac{R \times u_{BM}}{\frac{du_{AM}}{dt}} \quad 4 \quad u_{BM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{AM}}{dt} \iff \frac{di}{dt} = \frac{1}{R} \cdot \frac{du_{AM}}{dt} \iff i = \frac{u_{AM}}{R} \quad 3 \quad u_{BM} = -L \frac{di}{dt} \quad 2 \quad u_{AM} = Ri \quad 1$$

في المجال [لدينا : $Y_A = 0,1ms$] [$Y_B = -0,05V$] ومنه:

$$L = -\frac{5 \cdot 10^3 \times (-0,05)}{4 \cdot 10^3} = 0,0625H = 62,5mH$$

التمرين الخامس :



نعتبر مكثفين لهما نفس السعة $C_1 = C_2 = C$, نركبهما على التوالي فنحصل على مكثف مكافئ سعته C .
يمثل الشكل 1-1 تغيرات شحنة المكثف المكافئ بدلالة التوتر U بين مربطيه.

(1-1) حدد ميقاتيا قيمة السعة C .

(2-1) عين قيمة السعة C_1 . ما فائدة هذا التركيب ؟

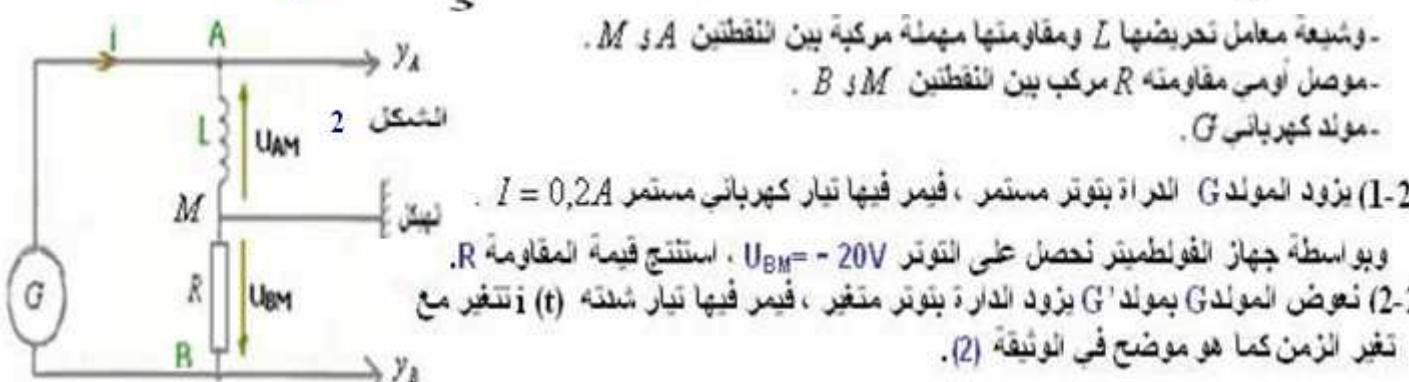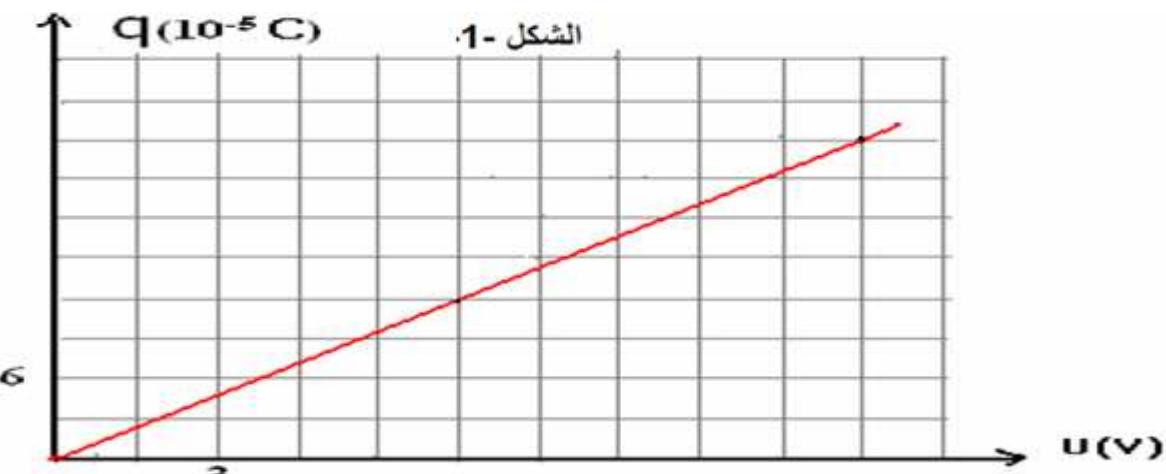(3-1) عين شحنة المكثف C_1 عندما يكون التوتر بين مربطي المكثف المكافئ : $U = 12V$


يمثل الشكل 2 دارة كهربائية مكونة من لغاظر التالية مركبة على التوالي:



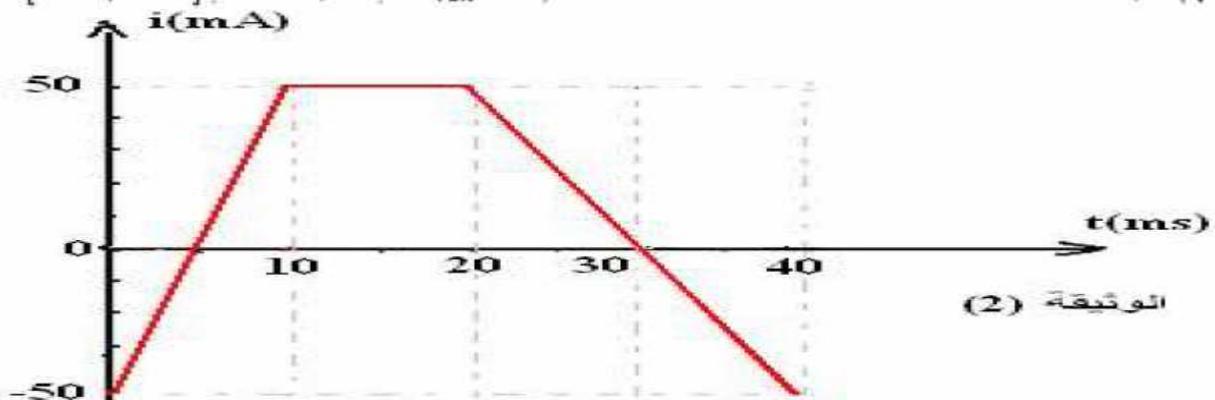3) نشحن المكثف المكافئ السابق بواسطة توتر مستمر $E = 6V$. ثم نصل مربطي هذا المكثف بالوشيعة السابقة. المنحى الموجب للتيار الكهربائي في الدارة ممثل على الشكل أسفله.

(أ) أوجد تعابير $i(t)$ في المجال الزمني $[0,40ms]$.

(ب) أوجد معامل التحربي L للوشيعة ، علما أن التوتر $U_{AM} = 0,35V$ في المجال الزمني $[20ms, 40ms]$.



$$i(t) = 10t - 0,05 : [0,10ms] \quad \text{في المجال:} \quad R = 100\Omega \quad q = 1,92 \cdot 10^{-4} C \quad c_1 = 2c = 32\mu F \quad c = 16\mu F$$

التوتر بين مربطي الوشيعة: $u_{AM} = L \frac{di}{dt} \iff r = 0$ وبما أن $u_{AM} = ri + L \frac{di}{dt}$

$$L = \frac{u_{AM}}{\frac{di}{dt}} = \frac{-0,35}{-5} = 0,07H = 70mH \iff u_{AM} = -0,35V \quad \frac{di}{dt} = -5 \iff i(t) = -5t + 0,15 [20,40ms]$$

Sbiro Abdelkrim Lycée Agricole + lycée anahda Oulad Taima région d'agadir MAROC.

sbiabdou@yahoo.fr
لا تنسوني بصالح دعائكم واسأل الله لكم العون والتوفيق .